

Laboratorní práce č.

Elektromagnetické jevy

Téma:	Cívka		
Jméno a příjmení:			
Ročník:		Školní rok:	
Datum provedení:		Třída:	
Datum hodnocení:		Podpis vyučujícího:	

Úkol:

1. Podle zadání sestav obvod a vyzkoušej jeho činnost.
2. Nakresli schéma zapojení.
3. Popiš činnost zapojeného obvodu.
4. Napiš, kde v praxi dané zařízení využíváme.

Pomůcky: zdroj napětí, sada spojovacích vodičů, cívka, jádro z magneticky měkké oceli, elektrický zvonek, relé, magnet, měřicí přístroj.

Řešení:

Zadání:

Schéma zapojení:

Činnost

Využití v praxi: