

Domácí laboratorní práce

Zákony elektrického proudu v obvodech

Téma:	Zapojení rezistorů - aplet		
Jméno a příjmení:			
Ročník:		Školní rok:	
Datum provedení:		Třída:	
Datum hodnocení:		Podpis vyučujícího:	

Úkol:

1. Pomocí Java apletu zjisti vlastnosti sériového a paralelního zapojení.

Pomůcky: počítač připojený k internetu, Java aplet: [Zapojení rezistorů](#)

Postup:

1. Pomocí tohoto Java apletu můžeme provést sériové nebo paralelní zapojení dvou nebo tří rezistorů.
2. Zapiš závěr pozorování.

Řešení:**Závěr:**